

PRÁCTICA 9: INTRODUCCIÓN A LAS MÁQUINAS DE ESTADO. CERRADURA ELECTRÓNICA



Alumnos: Pablo Menéndez Ruiz de Azúa y Carles Olucha Royo

Fecha de realización: 26/11/2020

Fecha de entrega: 3/12/2020

Asignatura: Sistemas digitales I

Profesores: Julian Spahr y Álvaro Padierna

Índice

Objetivos	3
Introducción	3
Cálculos previos.....	3
Detector de flanco de bajada	3
Detector de secuencia.....	5
Desarrollo práctico	8
Diseño del circuito en VHDL	8
Resultados experimentales	11
Simulación	11
Implantación física	12
Conclusiones y análisis de resultados	14

Objetivos

El propósito de esta práctica es:

- Comprender el funcionamiento de las máquinas de estado
- Diseñar y simular un detector de secuencia para una cerradura electrónica.
- Aprender a describir circuitos secuenciales con lenguajes de descripción de hardware VHDL.

Introducción

En esta práctica haremos un circuito digital secuencial para implementar una sencilla cerradura electrónica.

El circuito detectará una secuencia de pulsación de teclas y activará una salida cuando la secuencia sea completa. Para arrancar el sistema hay que apretar el pulsador que hace de reset. A continuación, los pulsadores que activan las señales p0 y p1 sirven para introducir una secuencia al circuito.

Cuando éste detecte la secuencia **p0 – p1 – p1 – p0**, entre las pulsaciones del usuario, debe iluminar un LED verde (**VALID**) para indicar que se ha recibido la secuencia anterior. Se permite el solapamiento de secuencias, de tal forma que si se pulsa **p0 – p1 – p1 – p0 – p1 – p1 – p0** se darán por válidas dos secuencias.

Dicho LED verde permanecerá iluminado hasta que se pulse cualquiera de los pulsadores, pudiendo volver a iluminarse si se vuelve a introducir de nuevo la secuencia correcta.

Mientras no exista una secuencia correcta, se iluminará un LED rojo (**ESPERA**).

El alumno debe tener en cuenta que pulsar uno de los interruptores genera un pulso que dura muchos ciclos de reloj. Por tanto, es necesario diseñar un detector de flanco para cada pulsador, en un bloque independiente llamado **DetectorFlancoBajada**. Además, queremos que sea de bajada porque los pulsadores son activos a nivel bajo.

Cálculos previos

Antes de empezar con la práctica, debemos programar todos los componentes que van a formar parte de nuestro detector de secuencia. En este caso, únicamente tenemos que programar dos máquinas de estado. En primer lugar, una máquina que actúe como un detector de flanco de bajada y, en segundo lugar, una máquina que va a ser el propio detector de secuencia.

Detector de flanco de bajada

Antes de empezar a programar este bloque, debemos hacernos un diagrama de estados ya que nos va a ayudar a entender cómo funciona y además nos va a facilitar mucho el trabajo a la hora de realizar la programación en VHDL.

 


Figura 1 – Diagrama de estados del detector de flanco de bajada

Podemos ver que en este diagrama de estados tenemos tres estados: Esp0, Pulso y Esp1. Inicialmente, si reseteamos el circuito, nuestra entrada vale 1 y por tanto no pasa nada (Estado Esp0). En el momento, en el que nuestra entrada vale 0 y el reloj se encuentra en un flanco, cambiamos al estado pulso y nuestra salida vale 1. Este pulso dura un ciclo y vuelve a 0. Si cuando vuelve a 0 la salida, E sigue valiendo 0, esperamos a que se ponga en 1 (Esp1). Por último, si estamos en Pulso o en Esp1 y la entrada vale 1, volvemos al estado inicial.

Cuando vemos un detector de flanco, generalmente vemos que las entradas del diagrama de estados son al revés. Es decir, donde aparecen 1 deberían ser 0 y viceversa. Sin embargo, en esta práctica estamos trabajando con pulsadores que son activos a nivel bajo.

Una vez realizado nuestro diagrama de estados, nos disponemos a programar la máquina en VHDL.

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity DetectorFlancobajada is
5  port(
6      e      : in std_logic;
7      reset_n : in std_logic;
8      clk     : in std_logic;
9      s       : out std_logic
10 );
11 end DetectorFlancobajada;
12
13 architecture behavioral of DetectorFlancobajada is
14     type t_estado is (Esp0,Pulso,Esp1);
15
16     _signal estado_act,estado_sig : t_estado;
17
18
19     TransicionEstados: process(estado_act,e)
20     begin
21         estado_sig <= estado_act;
22
23         case estado_act is
24             when Esp0 =>
25                 if e = '0' then
26                     estado_sig <= Pulso;
27                 end if;
28             when Pulso =>
29                 if e = '0' then
30                     estado_sig <= Esp1;
31                 end if;
32                 if e = '1' then
33                     estado_sig <= Esp0;
34                 end if;
35             when Esp1 =>
36                 if e = '1' then
37                     estado_sig <= Esp0;
38                 end if;
39             when others =>
40                 estado_sig <= Esp0;
41         end case;
42     end process;

```

```

43 |
44 | Salidas: process (estado_act)
45 | begin
46 |
47 |     s<='0';
48 |     case estado_act is
49 |         when Esp0 =>
50 |             null;
51 |         when Pulso =>
52 |             s<='1';
53 |         when Esp1 =>
54 |             null;
55 |         when others =>
56 |             null;
57 |     end case;
58 | end process;
59 |
60 | VarEstado : process(clk,reset_n)
61 | begin
62 |     if reset_n='0' then
63 |         estado_act <=Esp0;
64 |     else
65 |         if falling_edge(clk) then
66 |             estado_act <= estado_sig;
67 |         end if;
68 |     end if;
69 | end process;
70 | end behavioral;

```

Figura 2 – Código VHDL del detector de flanco de bajada

Una vez hecho el diagrama de estados, es muy fácil comprender el código. En primer lugar, tenemos que definirnos nuestros tres estados. Después vamos a programar 3 procesos: el primero para las transiciones entre estados dependiendo de la entrada, el segundo cuál es la salida dependiendo del estado actual y el último cómo se cambia de un estado a otro

Detector de secuencia

Al igual que con el detector de flanco, debemos hacernos un diagrama de estados ya que nos va a ayudar a entender cómo funciona este bloque y además nos va a facilitar mucho el trabajo a la hora de realizar la programación en VHDL.

 


Figura 3 – Diagrama de estados del detector de secuencia (p0-p1-p0)

En primer lugar, si pulsamos el botón de reset, nos vamos al estado inicial (reposo). Hasta que no pulsemos el p0, no cambiamos al estado Ep0. En todos los casos si pulsamos los dos pulsadores a la vez, se vuelve al estado inicial o de reposo.

Si estamos en el p0 y no pulsamos nada o volvemos a pulsar p0, nos quedamos en el mismo estado. Si pulsamos p1, nos movemos al estado Ep0p1.

Si estamos en el estado Ep0p1 y no pulsamos nada, nos mantenemos en él. Si pulsamos p0, volvemos al anterior (Ep0) y si pulsamos otra vez p1, nos movemos al estado Ep0p1p1.

Si estamos en el estado Ep0p1p1 y no pulsamos nada, nos mantenemos en él. Si pulsamos p1, volvemos al inicio (reposo) y si pulsamos p0, nos movemos al estado Ep0p1p1p0.

Si estamos en el estado Ep0p1p1p0 y no pulsamos nada, nos mantenemos en él. Si pulsamos p0, volvemos al estado Ep0 y si pulsamos p1 volvemos al estado Ep0p1.

Finalmente, si no nos encontramos en el estado Ep0p1p1p0, la salida VALID será 0, mientras que la salida ESPERA será 1. Y si estamos en este estado, VALID será 1 y ESPERA será 0.

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity DetectorSecuencia is
5  port(
6      reset_n  : in std_logic;
7      clk      : in std_logic;
8      p1       : in std_logic;
9      p0       : in std_logic;
10     valid    : out std_logic;
11     espera   : out std_logic
12 );
13 end DetectorSecuencia;
14
15 architecture behavioral of DetectorSecuencia is
16     type t_estados is (Reposo,EP0,EP01,EP011,EP0110);
17
18     signal estado_act,estado_sig : t_estados;
19
20     signal entradas: std_logic_vector(1 downto 0);
21
22 begin
23
24     VarEstado : process(clk,reset_n)
25     begin
26         if reset_n = '0' then
27             estado_act <=Reposo;
28         else
29             if falling_edge(clk) then
30                 estado_act <= estado_sig;
31             end if;
32         end if;
33     end process VarEstado;
```

```

36 valid <= '1' when estado_act = EP0110 else '0';
37 espera <= '0' when estado_act = EP0110 else '1';
38 entradas(1) <= p1;
39 entradas(0) <= p0;
40
41 TransicionEstados : process(estado_act,entradas)
42 begin
43
44     estado_sig<=estado_act;
45
46     case estado_act is
47     when Reposo =>
48         if entradas = "01" then
49             estado_sig <= EP0;
50         end if;
51     when EP0 =>
52         if entradas = "11" then
53             estado_sig <= Reposo;
54         elsif entradas = "10" then
55             estado_sig <= EP01;
56         end if;
57     when EP01 =>
58         if entradas = "11" then
59             estado_sig <= Reposo;
60         elsif entradas = "10" then
61             estado_sig <= EP011;
62         elsif entradas = "01" then
63             estado_sig <= EP0;
64         end if;
65
66     when EP011 =>
67         if entradas = "11" then
68             estado_sig <= Reposo;
69         elsif entradas = "10" then
70             estado_sig <= Reposo;
71         elsif entradas = "01" then
72             estado_sig <= EP0110;
73         end if;
74     when EP0110 =>
75         if entradas = "11" then
76             estado_sig <= Reposo;
77         elsif entradas = "10" then
78             estado_sig <= EP01;
79         elsif entradas = "01" then
80             estado_sig <= EP0;
81         end if;
82     when others =>
83         estado_sig <= Reposo;
84     end case;
85 end process;
86 end behavioral;

```

Figura 4 – Código VHDL del detector de secuencia

Desarrollo práctico

Nuestro circuito va a estar formado por dos detectores de flanco a la entrada, que serán usados para los pulsadores. Las salidas de estos detectores de flanco son las entradas del detector de secuencia. Además, tenemos una señal reset que entra y su función es devolver al estado inicial a nuestro circuito. Las salidas de todo nuestro circuito serán VALID y ESPERA, que ya comentamos anteriormente cuando están activas y cuando no. Para entender esto mejor, veamos el diagrama de bloques de la figura 5.

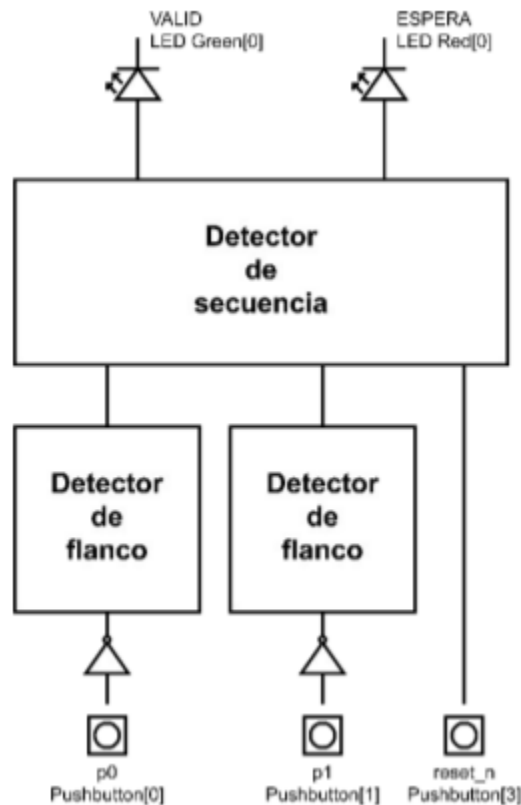


Figura 5 – Diagrama de bloques del circuito

Diseño del circuito en VHDL

Una vez que tenemos todos los componentes que necesitamos para programar nuestro circuito y entendiendo el diagrama de bloques de la figura 5, podemos escribir el código VHDL de nuestro circuito.


```

4  entity Practica9 is
5  port(
6      reset_n : in std_logic;
7      clk     : in std_logic;
8      p1      : in std_logic;
9      p0      : in std_logic;
10     valid   : out std_logic;
11     espera  : out std_logic
12 );
13 end Practica9;
14
15 architecture behavioral of Practica9 is
16
17     type t_estados is (Reposo,EP0,EP01,EP011,EP0110);
18
19     signal estado_act,estado_sig : t_estados;
20
21     signal entradas: std_logic_vector(1 downto 0);
22
23     component DetectorFlancobajada
24     port(
25         e      : in std_logic;
26         reset_n : in std_logic;
27         clk     : in std_logic;
28         s      : out std_logic
29     );
30     end component;
31
32     component DetectorSecuencia
33     port(
34         reset_n : in std_logic;
35         clk     : in std_logic;
36         p1      : in std_logic;
37         p0      : in std_logic;
38         valid   : out std_logic;
39         espera  : out std_logic
40     );
41     end component;
42
43 begin
44
45     DetectorFlanco_1 : DetectorFlancobajada
46     port map(
47         e      => p1,
48         reset_n => reset_n,
49         clk     => clk,
50         s      => entradas(1)
51     );
52
53     DetectorFlanco_2 : DetectorFlancobajada
54     port map(
55         e      => p0,
56         reset_n => reset_n,
57         clk     => clk,
58         s      => entradas(0)
59     );
60
61     Detector_secu : DetectorSecuencia
62     port map(
63         reset_n => reset_n,
64         clk     => clk,
65         p1      =>entradas(1),
66         p0      =>entradas(0),
67         valid   =>valid,
68         espera  =>espera
69     );
70
71 end behavioral;
72

```

Figura 6 – Código VHDL del circuito

Finalmente, el último paso antes de realizar la simulación y la implantación física es la asignación de pines.

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	VREF Group	Fitter Location	I/O Standard	Reserved	Current Strength	Differential Pair
in clk	Input	PIN_L1	2	B2_N1	PIN_L1	3.3-V L...efault		24mA (default)	
out espera	Output	PIN_R20	6	B6_N0	PIN_R20	3.3-V L...efault		24mA (default)	
in p0	Input	PIN_R22	6	B6_N0	PIN_R22	3.3-V L...efault		24mA (default)	
in p1	Input	PIN_R21	6	B6_N0	PIN_R21	3.3-V L...efault		24mA (default)	
in reset_n	Input	PIN_T21	6	B6_N0	PIN_T21	3.3-V L...efault		24mA (default)	
out valid	Output	PIN_U22	6	B6_N1	PIN_U22	3.3-V L...efault		24mA (default)	
<<new node>>									

Figura 7 – Asignación de pines

Resultados experimentales

Simulación

Antes de realizar la simulación es necesario crearse un archivo con extensión .vht en el que se indique los intervalos de tiempos y como cambia cada variable de entrada.

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3  ENTITY Practica9_vhd_tst IS
4  END Practica9_vhd_tst;
5  ARCHITECTURE Practica9_arch OF Practica9_vhd_tst IS
6  SIGNAL clk : STD_LOGIC:= '0';
7  SIGNAL espera : STD_LOGIC;
8  SIGNAL p0 : STD_LOGIC;
9  SIGNAL p1 : STD_LOGIC;
10 SIGNAL reset_n : STD_LOGIC;
11 SIGNAL valid : STD_LOGIC;
12 COMPONENT Practica9
13 PORT (
14   clk : IN STD_LOGIC;
15   espera : OUT STD_LOGIC;
16   p0 : IN STD_LOGIC;
17   p1 : IN STD_LOGIC;
18   reset_n : IN STD_LOGIC;
19   valid : OUT STD_LOGIC);
20 END COMPONENT;
21 BEGIN
22   il : Practica9
23   PORT MAP (
24     clk => clk,
25     espera => espera,
26     p0 => p0,
27     p1 => p1,
28     reset_n => reset_n,
29     valid => valid);
30   init : PROCESS
31     -- variable declarations
32   BEGIN
33     -- code that executes only once
34     WAIT;
35   END PROCESS init;
36   clk <= not clk after 50 ns;
37   always : PROCESS
38   BEGIN
39     reset_n <= '0';
40     p1 <= '1';
41     p0 <= '1';
42     wait for 100 ns;
43     reset_n <= '1';
44     wait for 10 ns;
45     p0 <= '0'; -- Pulso p0
46     wait for 200 ns;
47     p0 <= '1';
48     wait for 200 ns;
49     p1 <= '0'; -- Pulso p1
50     wait for 200 ns;
51     p1 <= '1';
52     wait for 300 ns;
53     p1 <= '0'; -- Pulso p1
54     wait for 200 ns;
55     p1 <= '1';
56     wait for 300 ns;
57     p0 <= '0'; -- Fin de secuencia: pulso en p0
58     wait for 200 ns;
59     p0 <= '1';
60     assert valid = '1'
61     report "Error: No se activa la salida tras introducir una secuencia correcta"
62     severity warning;
63     -- Enlazamos con otra nueva secuencia
64     wait for 200 ns;
65     p1 <= '0'; -- Pulso p1
66     wait for 200 ns;
67     p1 <= '1';
68     assert valid = '0'
69     report "Error: No se desactiva la salida tras volver a pulsar otra tecla"
70     severity warning;
71     wait for 300 ns;
72     p1 <= '0'; -- Pulso p1
73     wait for 200 ns;
74     p1 <= '1';
75     wait for 300 ns;
76     p0 <= '0'; -- Fin de secuencia: pulso en p0
77     wait for 200 ns;
78     p0 <= '1';
```

```

79   wait for 300 ns;
80   assert valid = '1'
81   report "Error: No se activa la salida tras introducir una secuencia correcta"
82   severity warning;
83   -- Volvemos a introducir una nueva secuencia
84   p0 <= '0'; -- Pulso p0
85   wait for 200 ns;
86   p0 <= '1';
87   wait for 200 ns;
88   p1 <= '0'; -- Pulso p1
89   wait for 200 ns;
90   p1 <= '1';
91   wait for 300 ns;
92   p1 <= '0'; -- Pulso p1
93   wait for 200 ns;
94   p1 <= '1';
95   wait for 300 ns;
96   p0 <= '0'; -- Fin de secuencia: pulso en p0
97   wait for 200 ns;
98   p0 <= '1';
99   assert valid = '1'
100  report "Error: No se activa la salida tras introducir una secuencia correcta"
101  severity warning;
102  assert false
103  report "Fin de la simulacion"
104  severity failure;
105  END PROCESS always;
106  END Practica9_arch;

```

Figura 8 – Código vhd para la simulación

 


Figura 9 – Simulación de nuestro circuito (primeros tramos)

En la figura 9 se puede observar como cuando la secuencia se ha completado (donde tenemos colocada la línea amarilla), nuestra señal valid pasa a 1 mientras que la señal espera cambia a 0.

Implantación física

Tras haber realizado la simulación y haber comprobado que todo funcionaba correctamente, ya podemos implantar nuestro esquema en la placa y comprobar si nuestro circuito realiza la acción para la que lo hemos diseñado.

En la placa hemos utilizado, los pulsadores 0 y 1 como nuestras entradas p0 y p1, el pulsador 3 como nuestra entrada de reset, el led verde 0 para nuestra salida valid y el led rojo 0 para nuestra salida espera. Además, nuestra señal de reloj es una señal de 50 MHz de frecuencia.

 


Figura 10 – Imagen de la salida cuando la secuencia no está completa

 


Figura 11 – Imagen de la salida cuando la secuencia se ha completado

Conclusiones y análisis de resultados

Al inicio de esta práctica teníamos tres objetivos principales. El primero era comprender el funcionamiento de las máquinas de estado. Tras haber realizado el diseño, incluido el diagrama de estados, y la programación de las dos máquinas de estado, tanto el detector de flanco como el detector de secuencia, podemos afirmar que hemos comprendido cómo funcionan estos componentes.

Nuestro segundo objetivo era diseñar y simular un detector de secuencia para una cerradura electrónica. Este era el objetivo principal de la práctica, por lo que como hemos conseguido realizar la simulación y la implantación física correctamente, podemos decir que hemos conseguido diseñar, simular e implantar en una placa FPGA un detector de secuencia y de esta forma demostrar que nuestro diseño funcionaba correctamente.

Nuestro tercer objetivo era aprender a describir circuitos secuenciales con lenguajes de descripción de hardware VHDL. Como se puede observar, hemos utilizado procesos que dependían de un reloj en todos nuestros diseños, tanto del detector de flanco como del detector de secuencia, por lo tanto hemos aprendido y dominado como describir circuitos secuenciales con VHDL.